

$$r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{26 \text{ mV}}{56.835 \mu\text{A}} = 457.465 \Omega$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{8.525 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 327.845 \text{ mS}$$

$$r_{o1} = \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{65 \text{ V}}{8.525 \text{ mA}} = 7.624 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{26 \text{ mV}}{13.634 \mu\text{A}} = 1.907 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{2.045 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 78.654 \text{ mS}$$

$$r_{o2} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{65 \text{ V}}{2.045 \text{ mA}} = 31.785 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m3} = 2\sqrt{K_n I_D} = 1.924 \text{ mS} = 2\sqrt{5 \text{ mA} \times 185.095 \mu\text{A}}$$

$$r_{o3} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.01 \times 185.095 \text{ mA}} = 540.263 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{21} = 50 \text{ }\Omega \quad R_{C1} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{E1} = 500 \Omega$$

$$R_{12} = 6 \text{ k}\Omega \quad R_{22} = 8 \text{ k}\Omega \quad R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega \quad R_{E2} = 3.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{23} = 6.5 \text{ k}\Omega \quad R_{S3} = 80 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH1} = 15 \frac{50 \Omega}{1 \text{ k} + 50 \Omega} = 5.01 \text{ V}$$

$$R_{TH1} = \left(\frac{1}{1 \text{ k}} + \frac{1}{50 \Omega} \right)^{-1} = 333.78 \Omega$$

$$I_{B1} = \frac{5.01 - 0.7}{333.78 \Omega + (1 + 150)500 \Omega} = 56.835 \text{ nA}$$

$$I_{C1} = 150 \times 56.835 \text{ nA} = 8.525 \text{ mA}$$

$$V_{TH2} = 15 \frac{8 \text{ k}}{6 \text{ k} + 8 \text{ k}} = 8.57 \text{ V}$$

$$R_{TH2} = \left(\frac{1}{6 \text{ k}} + \frac{1}{8 \text{ k}} \right)^{-1} = 3.429 \text{ k}\Omega$$

$$I_{B2} = \frac{8.57 - 0.7}{3.429 \text{ k} + (1 + 150)3.8 \text{ k}} = 13.634 \text{ nA}$$

$$I_{C2} = 150 \times 13.634 \text{ nA} = 2.045 \text{ mA}$$

$$V_D = 15$$

$$V_G = 15 \times \frac{6.5 \text{ k}}{1 \text{ k} + 6.5 \text{ k}} = 13$$

$$a = 5 \text{ mA} \times 80 \text{ k}^2 = 32 \text{ M}$$

$$b = 5 \text{ mA} (-2 \times 80 \text{ k} \times 2 - 13 \times 80 \text{ k} \times 2 - 1) = -12.001 \text{ k}$$

$$c = 5 \text{ mA} (1 - 2)^2 + 13^2 - 2 \times 13 \times -2 = 1.125$$

$$I_D = \frac{- -12 \text{ k} \pm \sqrt{(-12 \text{ k})^2 - 4 \times 32 \text{ M} \times 1.125}}{2(32 \text{ M})}$$

$$= 189.936 \text{ nA}, 185.095 \text{ nA} \quad V_{GS} = 13 - 15.195$$

$$V_{S1} = 189.936 \text{ nA} \times 80 \text{ k} = 15.195 \text{ V}$$

$$V_{S2} = 185.095 \text{ nA} \times 80 \text{ k} = 14.808 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = 15 - 15.195 = -0.195 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = 15 - 14.808 = 0.192 \text{ V}$$

$$V_{GS} < V_{TN} \text{ so } I_D = 185.095 \text{ nA}$$

$$= -2.195 \text{ V}$$

$$V_{GS2} = 13 - 14.808$$

$$= -1.808 \text{ V}$$