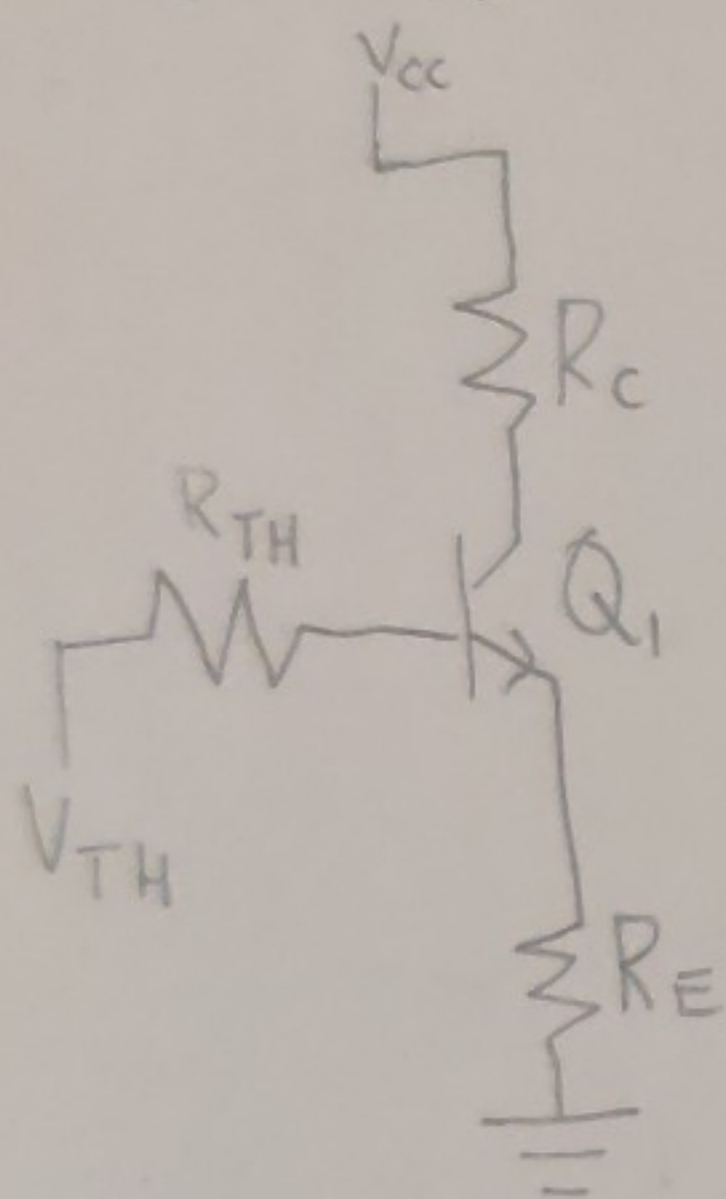


$$Q_1 = Q_2$$



$$R_{TH} = R_{11} \parallel R_{21}$$

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_{21}}{R_{11} + R_{21}}$$

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_{E1}$$

$$V_{TH} - V_{BE} = I_B (R_{TH} + (1 + \beta) R_{E1})$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (1 + \beta) R_{E1}}$$

$$V_{BI} = V_{TH1} - I_{BI} R_{TH1}$$

$$V_{CI} = V_{CC} - I_{CI} R_{CI}$$

$$V_{EI} = I_E R_E$$

$$I_{E1} = (1 + \beta) I_{BI}$$

$$I_{CI} = \beta I_{BI}$$

$$I_{BI} = \frac{V_{TH1} - V_{BE}}{R_{TH1} + (1 + \beta) R_{E1}}$$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$= V_{CC} \frac{R_{23}}{R_{B1} + R_{23}} - I_D R_{SS}$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_{23}}{R_{B1} + R_{23}}$$

$$V_D = V_{CC}$$

$$V_S = I_D R_{SS}$$

$$I_D = K_n (V_G - I_D R_{SS} - V_{TN})^2$$

$$= K_n [V_G^2 - V_G I_D R_{SS} - V_G V_{TN} - I_D R_{SS} V_G + I_D^2 R_{SS}^2 + V_{TN} I_D R_{SS} - V_{TN} V_G + V_{TN} I_D R_{SS} + V_{TN}^2]$$

$$= K_n (I_D^2 R_{SS}^2 + 2 I_D (V_{TN} R_{SS} - V_G R_{SS}) + V_{TN}^2 + V_G^2 - 2 V_G V_{TN})$$


$$0 = K_n R_{SS}^2 I_D^2 + K_n (2 V_{TN} R_{SS} - 2 V_G R_{SS} - 1) I_D + K_n (V_{TN}^2 + V_G^2 - 2 V_G V_{TN})$$

$$I_D = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = K_n R_{SS}^2$$

$$b = K_n (2 V_{TN} R_{SS} - 2 V_G R_{SS} - 1)$$
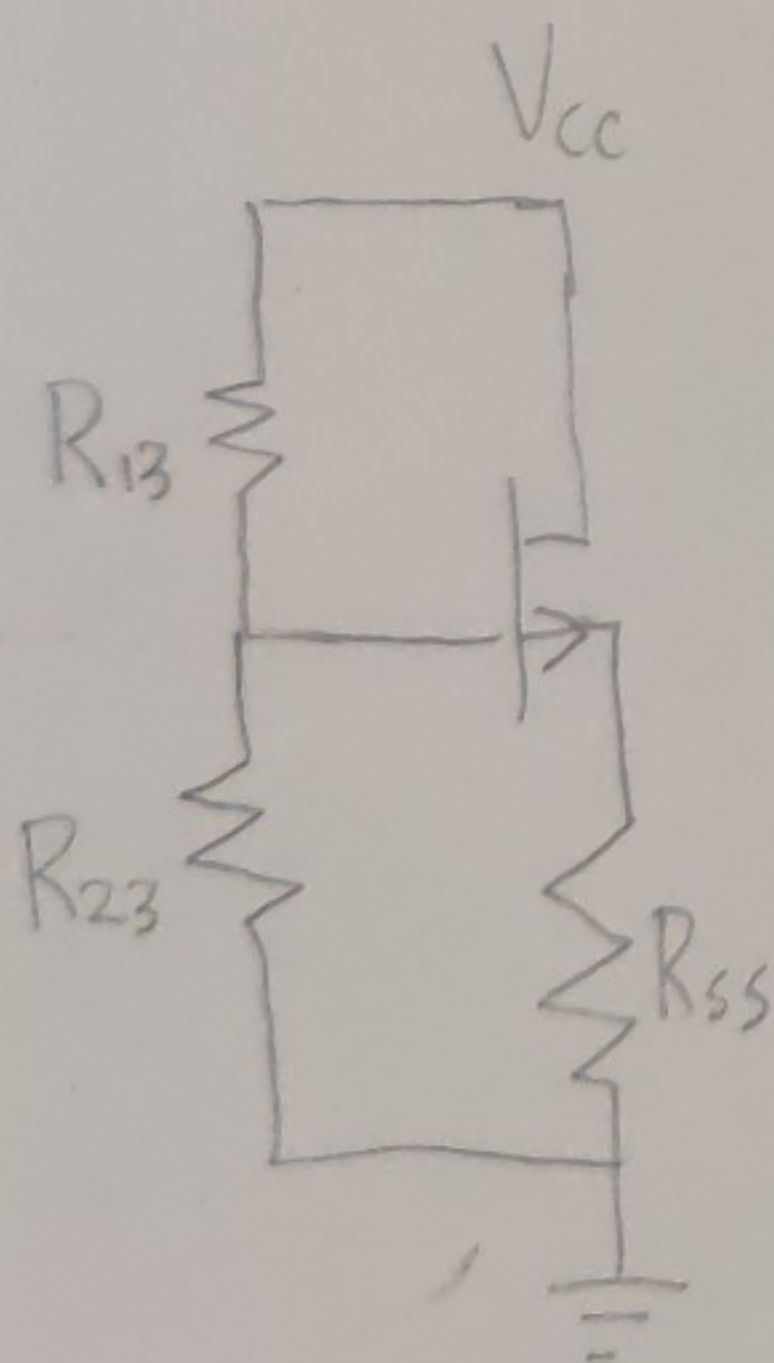
$$c = K_n (V_{TN}^2 + V_G^2 - 2 V_G V_{TN})$$





$$r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{26 \text{ mV}}{56.835 \text{ nA}} = 457.465 \Omega$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{8.525 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 327.845 \text{ mS}$$

$$r_{O1} = \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{65 \text{ V}}{8.525 \text{ mA}} = 7.624 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{26 \text{ mV}}{13.634 \text{ nA}} = 1.907 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{2.045 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 78.654 \text{ mS}$$

$$r_{O2} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{65 \text{ V}}{2.045 \text{ mA}} = 31.785 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m3} = 2\sqrt{K_n I_D} = 1.924 \text{ mS} = 2\sqrt{5 \text{ mA} \times 185.095 \text{ nA}}$$

$$r_{O3} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.01 \times 185.095 \text{ nA}} = 540.263 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{21} = 50 \text{ }\Omega \quad R_{C1} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{E1} = 500 \text{ }\Omega$$

$$R_{12} = 6 \text{ k}\Omega \quad R_{22} = 8 \text{ k}\Omega \quad R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega \quad R_{E2} = 3.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{23} = 6.5 \text{ k}\Omega \quad R_{S5} = 80 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH1} = 15 \frac{50 \text{ }\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 50 \text{ }\Omega} = 5.01 \text{ V}$$

$$R_{TH1} = \left( \frac{1}{1 \text{ k}} + \frac{1}{50 \text{ }\Omega} \right)^{-1} = 333.78 \text{ }\Omega$$

$$I_{B1} = \frac{5.01 - 0.7}{333.78 \text{ }\Omega + (1+150)500 \text{ }\Omega} = 56.835 \text{ nA}$$

$$I_{C1} = 150 \times 56.835 \text{ nA} = 8.525 \text{ mA}$$

$$V_{TH2} = 15 \frac{8 \text{ k}}{6 \text{ k} + 8 \text{ k}} = 8.57 \text{ V}$$

$$R_{TH2} = \left( \frac{1}{6 \text{ k}} + \frac{1}{8 \text{ k}} \right)^{-1} = 3.429 \text{ k}\Omega$$

$$I_{B2} = \frac{8.57 - 0.7}{3.429 \text{ k}\Omega + (1+150)3.8 \text{ k}\Omega} = 13.634 \text{ nA}$$

$$I_{C1} = 150 \times 13.634 \text{ nA} = 2.045 \text{ mA}$$

$$V_D = 15$$

$$V_G = 15 \times \frac{6.5 \text{ k}}{1 \text{ k} + 6.5 \text{ k}} = 13$$

$$a = 5 \text{ mA} \times 80 \text{ k}^2 = 32 \text{ M}$$

$$b = 5 \text{ mA} (-2 \times 80 \text{ k} \times 2 - 13 \times 80 \text{ k} \times 2 - 1) = -12.001 \text{ k}$$

$$c = 5 \text{ mA} (1-2)^2 + 13^2 - 2 \times 13 \times 2 = 1.125$$

$$I_D = \frac{-(-12 \text{ k}) \pm \sqrt{(-12 \text{ k})^2 - 4 \times 32 \text{ M} \times 1.125}}{2(32 \text{ M})}$$

$$= 189.936 \text{ nA}, 185.095 \text{ nA} \quad \left. \begin{array}{l} V_{GS1} = 13 - 15.195 \\ = -2.195 \text{ V} \\ V_{GS2} = 13 - 14.808 \\ = -1.808 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$V_{S1} = 189.936 \text{ nA} \times 80 \text{ k} = 15.195 \text{ V}$$

$$V_{S2} = 185.095 \text{ nA} \times 80 \text{ k} = 14.808 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = 15 - 15.195 = -0.195 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = 15 - 14.808 = 0.192 \text{ V}$$

$$V_{GS1} < V_{TN} \text{ so } I_D = 185.095 \text{ nA}$$